به نام خدا


سیستم های انرژی الکتریکی ۱

تمرین سری اول


زمان تحویل: ۱۴۰۴/۸/۱۰ قبل از شروع کلاس درسی

---

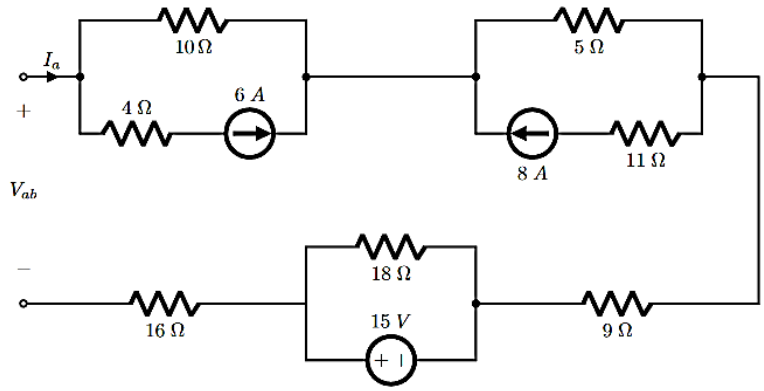
۱) مدار معادل تونن مدار زیر را به دست آورید.



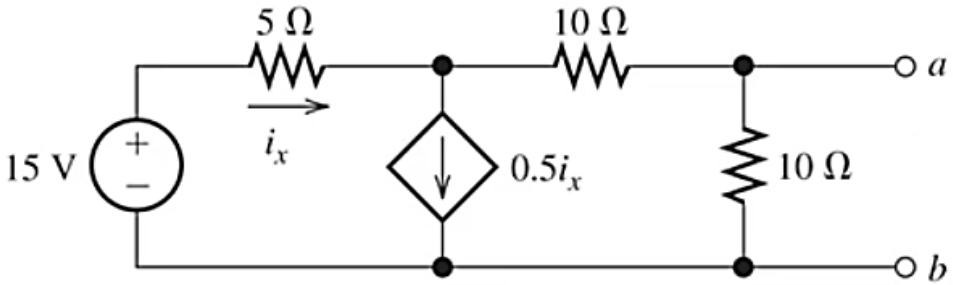۲) مدار معادل نورتن مدار زیر را به دست آورید.



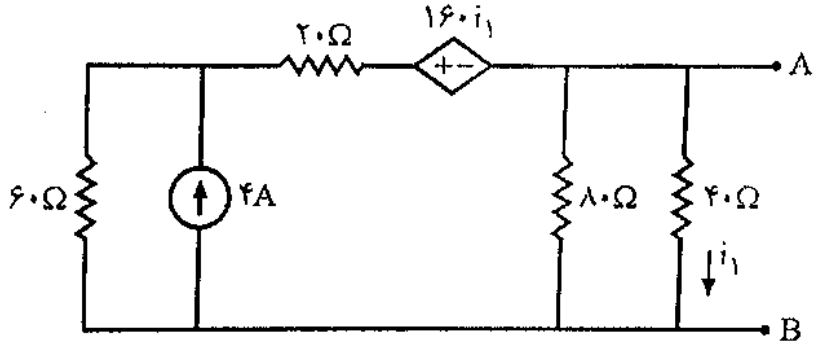۳) در شکل زیر چه مقاومتی به دو سر A و B متصل شود تا حداکثر توان را جذب کند و مقدار این توان جذب شده را محاسبه کنید.



موفق باشید

حاجی آقاپور