
به نام خدا

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

تمرین سری دوم


زمان تحویل: ۱۴۰۴/۸/۱۹ قبل از شروع کلاس درسی

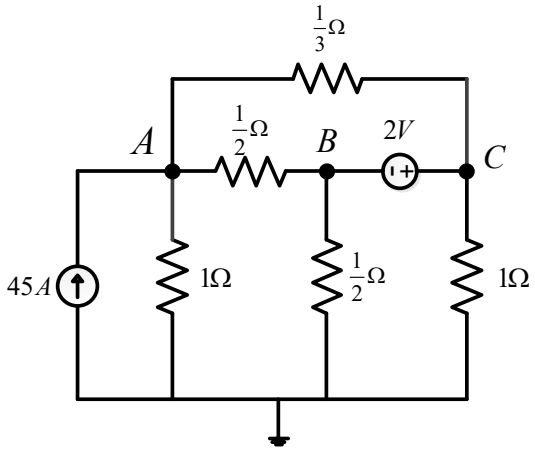۱- در مدار شکل زیر پتانسیل گره‌ها را با روش تحلیل گره محاسبه نمایید.




۲- الف) در مدار شکل زیر با استفاده از روش تحلیل گره جریان مشخص شده را محاسبه نمایید.

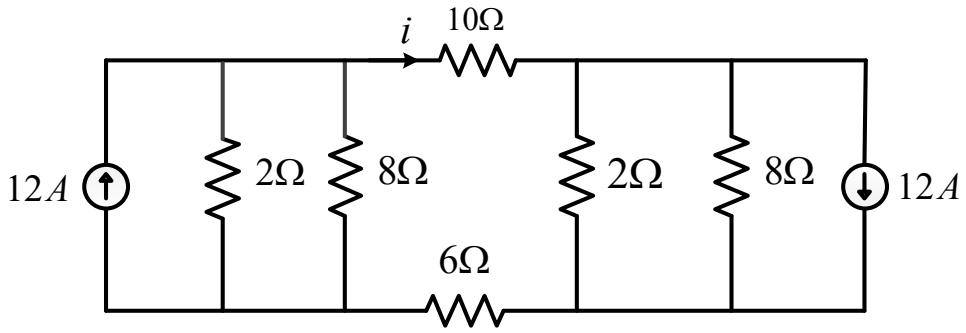ب) آیا با روش ساده‌تری می‌توان این جریان را محاسبه نمود؟ روش تحلیل و حل مدار خود را تشریح نمایید.



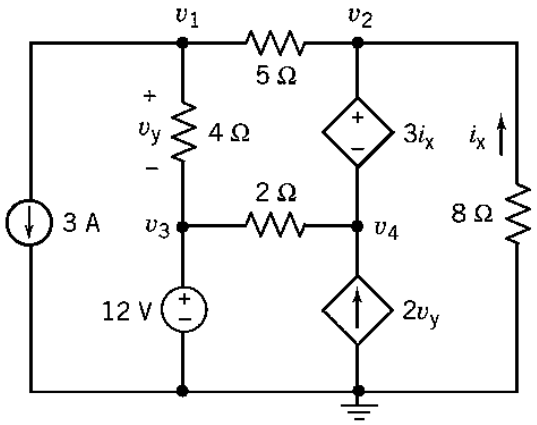۳- در مدار شکل زیر، جریان منبع ولتاژ وابسته را محاسبه نمایید.



موفق باشید

حاجی آقاپور