
به نام خدا

سیستم های انرژی الکتریکی ۱


تمرین سری سوم

زمان تحویل: ۱۴۰۴/۸/۲۶ قبل از شروع کلاس درس

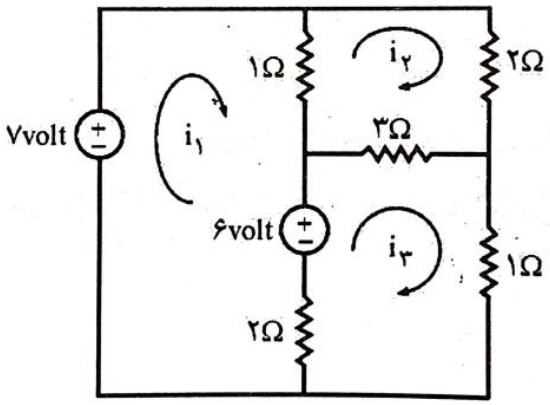
۱- در مدار شکل زیر با استفاده از تحلیل مش جریان‌های مشخص شده را محاسبه نمایید.



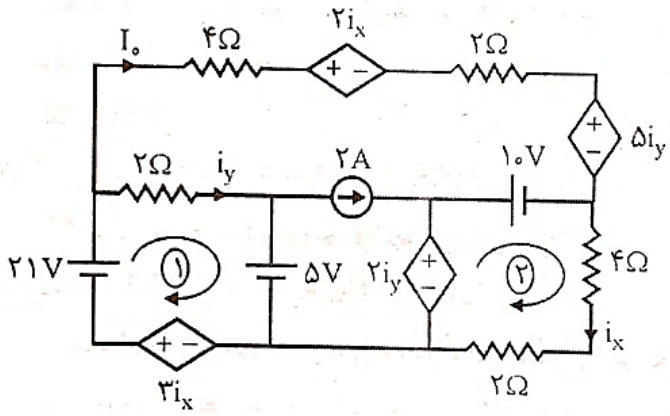۲- در مدار شکل زیر مقدار I_0 را با استفاده از تحلیل مش محاسبه کنید.



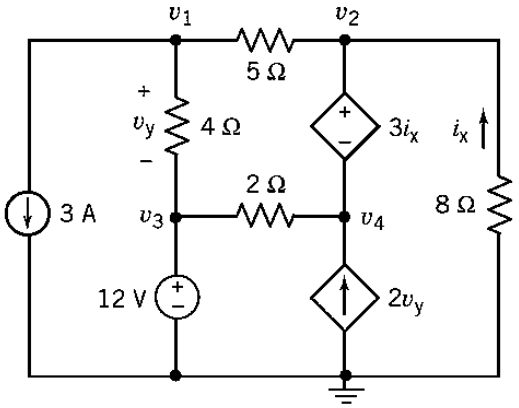۳- در مدار شکل زیر جریان منبع ولتاژ وابسته را با استفاده از تحلیل مش محاسبه نمایید.



موفق باشید

حاجی آقاپور