
به نام خدا

سیستم های انرژی الکتریکی ۱


تمرین سری چهارم

زمان تحویل: ۱۴۰۴/۹/۱۰ قبل از شروع کلاس درس

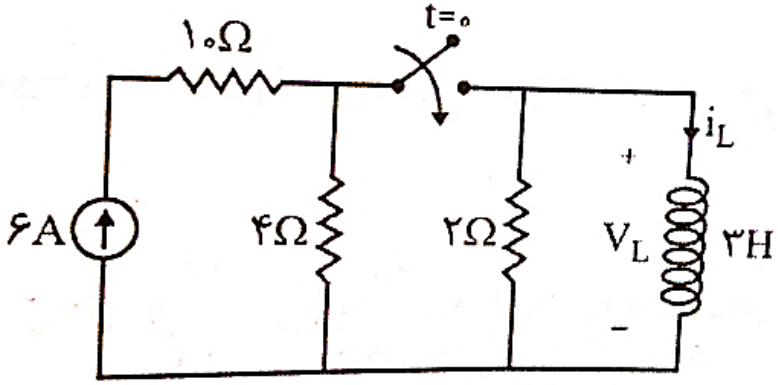
۱- در مدار شکل زیر، کلید در لحظه $t=0$ بسته می‌شود. معادله $i_L(t)$ را در $t>0$ محاسبه کنید.



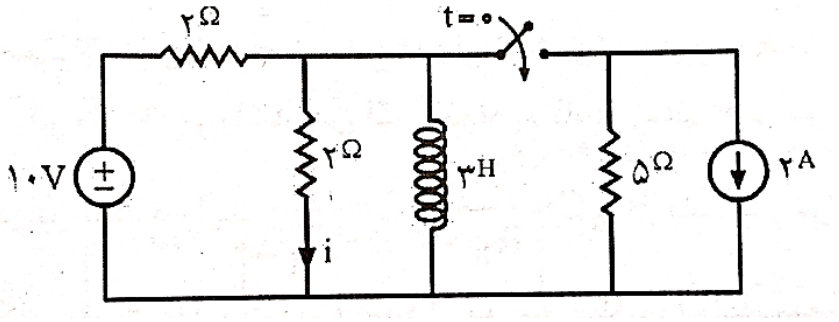۲- در مدار شکل زیر، کلید در لحظه $t=0$ بسته می‌شود. جریان $i(t)$ را محاسبه کنید.



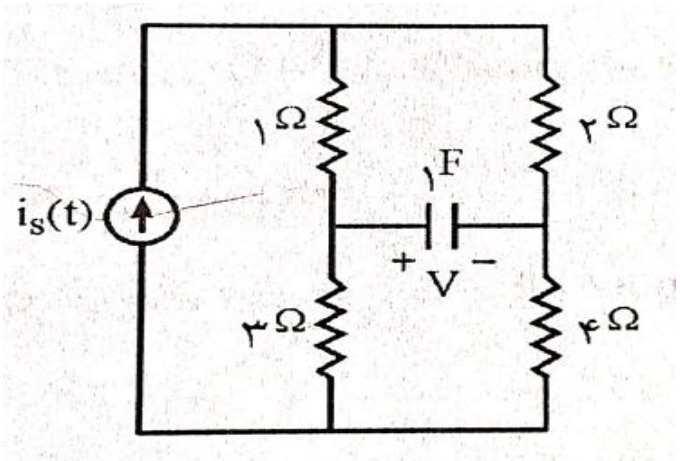۳- در مدار شکل زیر، پاسخ پله ولتاژ دو سر خازن را محاسبه کنید.



موفق باشید

حاجی آقاپور