
به نام خدا

سیستم های انرژی الکتریکی ۱


تمرین سری پنجم

زمان تحویل: ۱۴۰۴/۱۰/۱ قبل از شروع کلاس درس

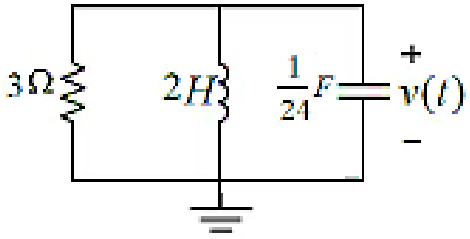
۱- در مدار شکل زیر، اگر جریان اولیه سلف و ولتاژ اولیه خازن به ترتیب برابر با ۱۰ آمپر و صفر ولت باشند، معادله $v(t)$ را برای $t>0$ محاسبه کرده و تغییرات آن را به صورت حدودی رسم کنید.



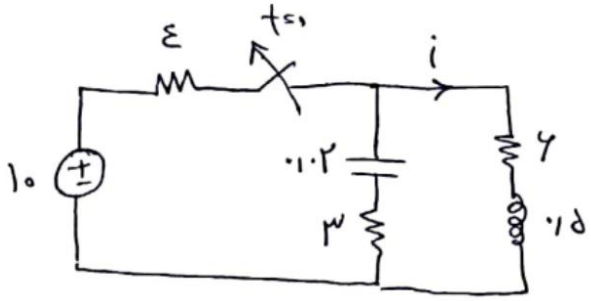۲- در مدار شکل زیر، جریان $i(t)$ را محاسبه کرده و به صورت حدودی رسم کنید.



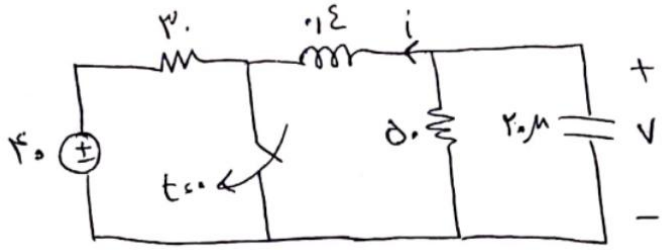۳- در مدار شکل زیر، ولتاژ $v(t)$ را محاسبه کنید.



موفق باشید

حاجی آقاپور