
به نام خدا

سیستم های انرژی الکتریکی ۱


تمرین سری ششم

زمان تحویل: --

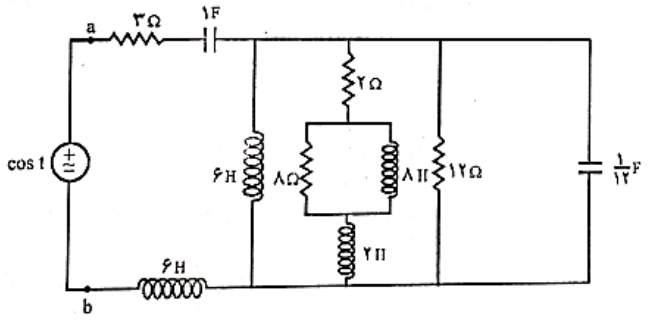
۱- در مدار شکل زیر، امپدانس دو سر a و b را محاسبه کنید.



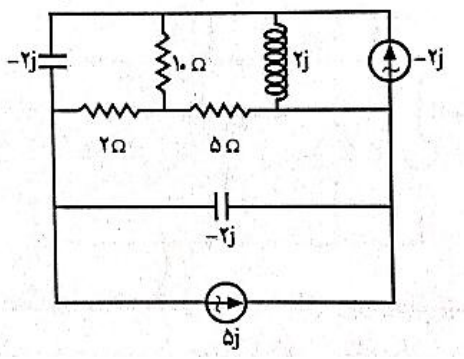
۲- در مدار شکل زیر، جریان عبوری از مقاومت ۱۰ اهمی را محاسبه نمایید.



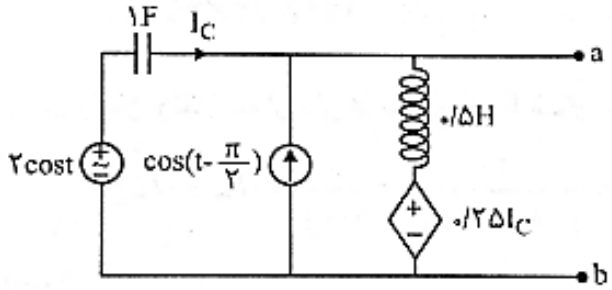۳- در مدار شکل زیر، مدار معادل تونن و نورتون را محاسبه کنید.



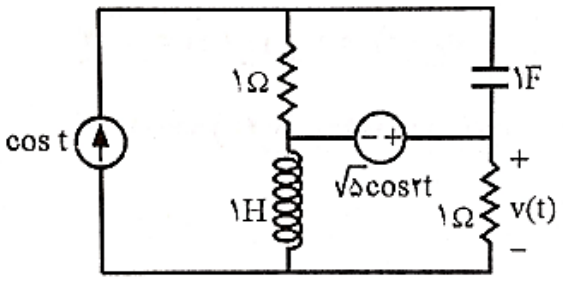۴- مدار شکل زیر در حالت دائمی سینوس است. معادله ولتاژ $V(t)$ را محاسبه کنید.



موفق باشید.

حاجی آقاپور