به نام خدا


# سیستم های انرژی الکتریکی ۱

## تمرین سری هفتم

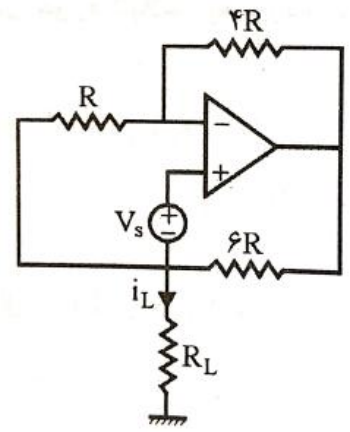
**زمان تحویل: --**

---


۱- در مدار شکل زیر، آپ امپ ایده آل است. اگر مقدار R برابر ۱۱ اهم و مقدار $V_S$ برابر ۱۲ ولت باشد، جریان گذرنده از مقاومت $R_L$ را محاسبه نمایید.



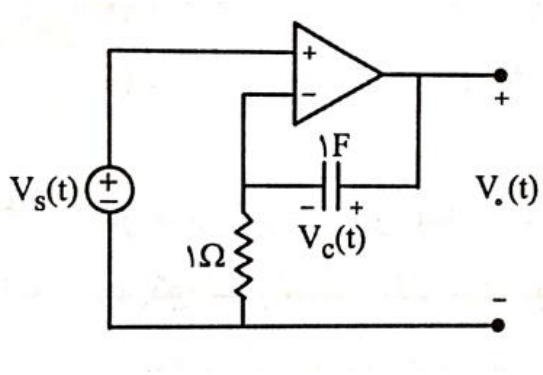
۲- مدار شکل زیر در حالت دائمی سینوسی است. اگر معادله ولتاژ $V_o(t)=[cost]u(t)$ باشد، ولتاژ خازن $V_C(t)$ را در حالت دائمی سینوسی محاسبه کنید. (آپ امپ ایده آل فرض گردد.)



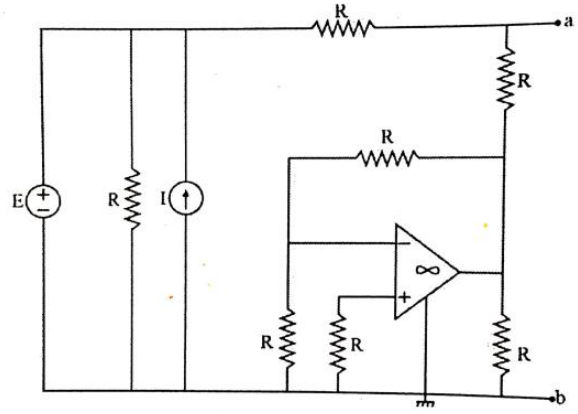
۳- در مدار شکل زیر، آپ امپ ایده آل است. اگر مقدار R برابر ۲ اهم و مقدار E برابر ۴ ولت باشد، مدار معادل تونن و نورتون از سرهای a و b را محاسبه کنید.




موفق باشید.

حاجی آقاپور